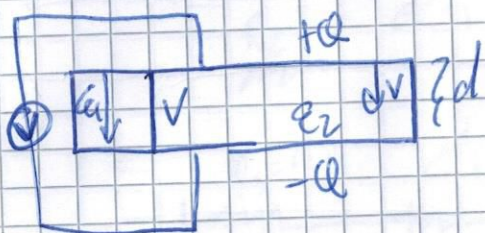


PNS - 23/11/17

5.1



$$\epsilon_1 \rightarrow \frac{1}{3} \text{ Area}$$


$$\epsilon_2 \rightarrow \frac{2}{3} \text{ Area}$$

a) Capacidade

$$C = \frac{Q}{V}$$

considerando placas paralelas

$$C = \frac{A \epsilon}{d}$$

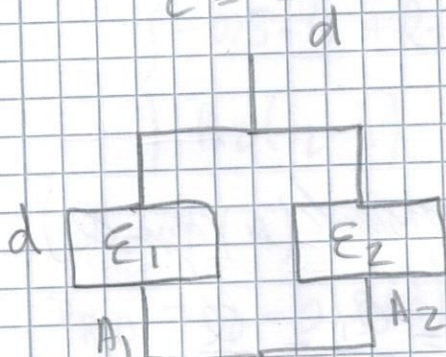

$$A_1 = \frac{1}{3} A$$

$$A_2 = \frac{2}{3} A$$


As somas de condutores em paralelo

$$C_{eq} = \sum_i C_i$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = \frac{A}{3d} (\epsilon_1 + 2\epsilon_2)$$

$$C_1 = \frac{A_1 \epsilon_1}{d} = \frac{A \epsilon_1}{3d}$$
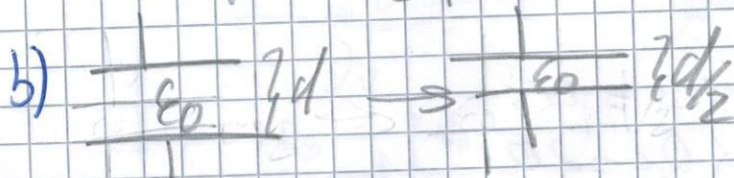
$$C_2 = \frac{A_2 \epsilon_2}{d} = \frac{2A \epsilon_2}{3d}$$



$$E = \frac{1}{2} CV^2$$

V má varia



$$C_i = \frac{A \epsilon_0}{d_i} = \frac{A \epsilon_0}{d}$$

$$C_F = \frac{A \epsilon_0}{d_F} = \frac{A \epsilon_0}{d/2} = \frac{2A \epsilon_0}{d}$$

$$\left. \begin{aligned} E_i &= \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta E_0}{d} \right) v^2 \\ E_f &= \frac{1}{2} \left(\frac{2\Delta E_0}{d} \right) v^2 \end{aligned} \right\} E_f = 2E_i$$

$$\left\{ \begin{aligned} C_i &= \frac{Q_i}{V_i} = \frac{Q_i}{V} \\ C_f &= \frac{Q_f}{V_f} = \frac{Q_f}{V} \end{aligned} \right.$$

$$\rightarrow C_f = 2C_i \Rightarrow Q_f = 2Q_i$$

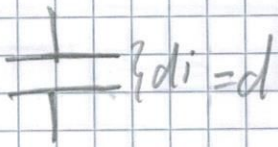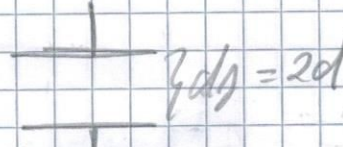c)  $d_i = d$  $d_f = 2d$

desligar a fonte

$\rightarrow V_i \neq V_f$ (só se mantém constante a carga Q)

$$V_i \neq V_f$$

$$Q_i = Q_f = Q$$

$$C_i = \frac{\Delta E_0}{d_i} = \frac{\Delta E_0}{d}$$

$$C_f = \frac{\Delta E_0}{d_f} = \frac{\Delta E_0}{2d}$$

$$C_f = \frac{1}{2} C_i$$

$$C = \frac{Q}{V} \left\{ \begin{aligned} C_i &= \frac{Q_i}{V_i} = \frac{Q}{V_i} \\ C_f &= \frac{Q_f}{V_f} = \frac{Q}{V_f} \end{aligned} \right.$$

$$V_f = 2V_i$$

d) Aproximar as placas
como fonte ligada


$$\left\{ \begin{aligned} C_f &= 2C_i \\ Q_f &= 2Q_i \\ E_f &= 2E_i \end{aligned} \right.$$

Afastar as placas
sem fonte

$$E_i = \frac{1}{2} C_i V_i^2 = \frac{1}{2} C V^2$$

$$E_f = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} C \right) (2V)^2$$
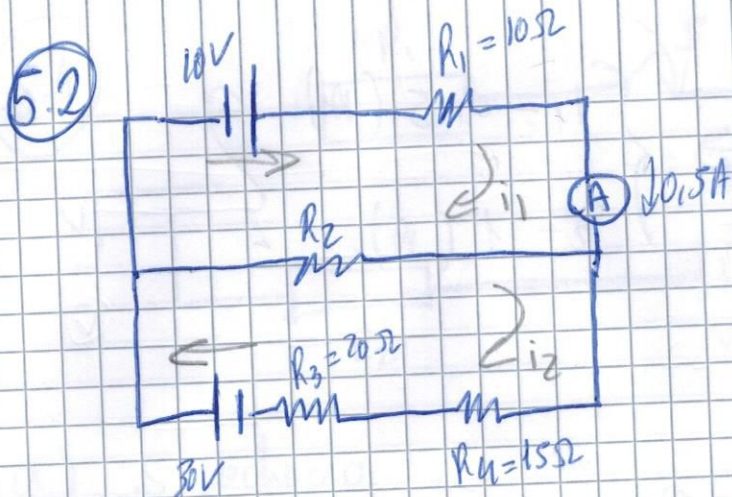
$$\left\{ \begin{aligned} C_f &= \frac{1}{2} C_i \\ V_f &= 2V_i \\ E_f &= 2E_i \end{aligned} \right.$$



bei den Maschen

$$\begin{cases} 1: -10 + i_1 \cdot 10 + R_2(i_1 - i_2) = 0 \\ 2: R_2(i_2 - i_1) + 35i_2 - 30 = 0 \end{cases}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} -0.5 - 10 + R_2(i_1 - i_2) = 10 \\ R_2(i_2 - i_1) + 35i_2 = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_2(i_1 - i_2) = 10 - 5 = 5 \\ -5 + 35i_2 = 30 \end{cases}$$

$$i_2 = 1 \text{ (A)}$$

$$i_{R1} = i_1 = 0.5 \text{ (A)}$$

$$i_{R2} = (i_1 - i_2) = 0.5 \text{ (A)}$$

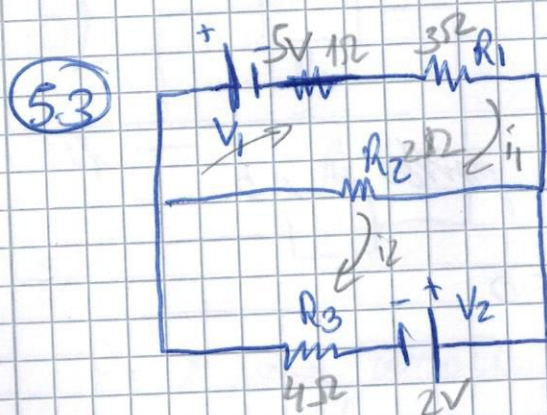
$$i_{R3} = i_{R4} = i_2 = 1 \text{ (A)}$$



$R_i(\text{Junk}) = 1.2$
Junk ideal



Junk real

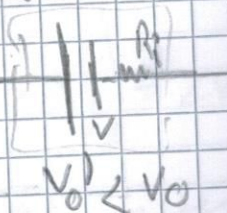


a) bei den Maschen

$$\begin{cases} 1: 5 + i_1 \cdot 1 + i_1 \cdot 3 + 2(i_1 - i_2) = 0 \\ 2: (i_2 - i_1)2 + i_2 \cdot 1 + 2 + i_2 \cdot 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6i_1 - 2i_2 = 5 \\ -2i_1 + 7i_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = 0,5 \text{ (A)} \\ i_2 = 1 \text{ (A)} \end{cases}$$

b) leis de Kirchhoff


Lei dos Nós $\Rightarrow \sum_i I_i = 0$

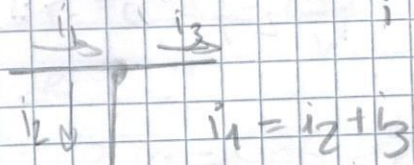

$$i_1 = i_2 + i_3$$

Princípio da conservação da carga elétrica

Lei das Malhas $\sum_i V_i = 0$

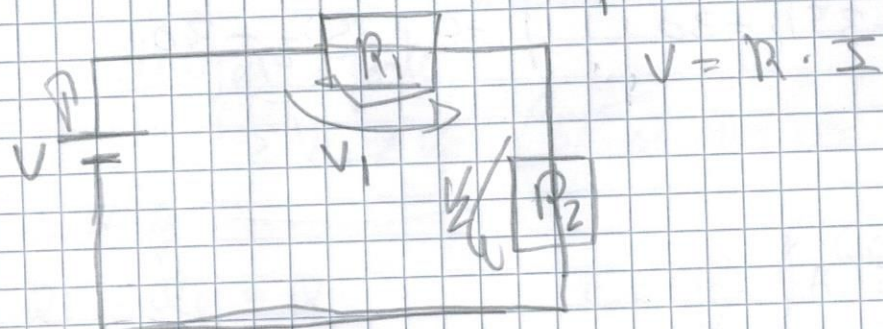

$$\Delta V = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$


Campo \vec{E} é conservativo

$\hookrightarrow V$ só depende dos pontos a e b

$$a = b \Rightarrow \Delta V = 0$$

$$\hookrightarrow V_{R1} + V_{R2} = V$$

5.4

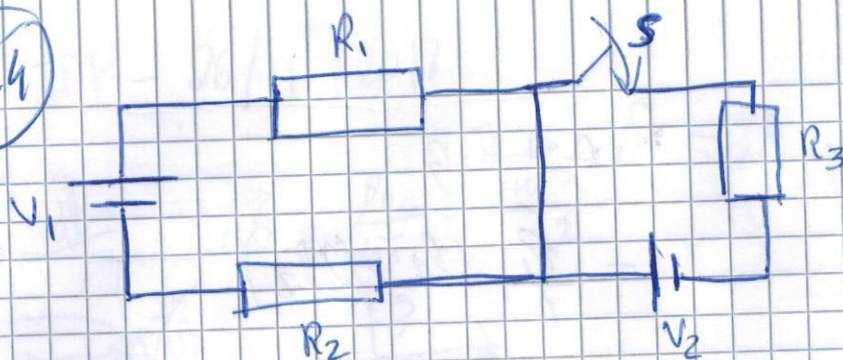

a) S fechado





$$\begin{cases} 1: -V_1 + i_1 R_1 + i_1 R_2 = 0 \\ 2: i_2 R_3 - V_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = \frac{V_1}{R_1 + R_2} \\ i_2 = \frac{V_2}{R_3} \end{cases}$$

$$V_{R1} = \frac{R_1 V_1}{R_1 + R_2}, \quad V_{R2} = \frac{R_2 V_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R3} = V_2$$

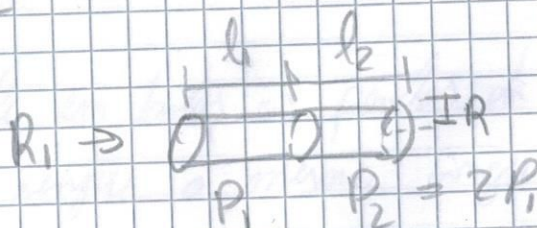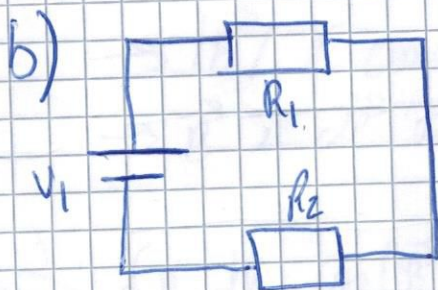

$$\frac{I_1}{I_2} \text{ de forma a que } V_{P_2} = 2V$$

R_1 é uma associação de duas resistências em S

$$R_{1A} = R_1 \frac{I_1}{A_1}, \quad A_1 = A_2 = A$$

$$R_{1B} = 2R_1 \frac{I_1}{A}$$

$$R_1 A = P_1 \frac{l_1}{A}$$

$$R_1 B = 2 P_1 \frac{l_1}{A}$$

$$R_1 = R_{1A} + R_{1B}$$

$$R_1 = \frac{P_1}{A} (l_1 + 2l_2)$$

$$V R_1 = 2 V R_2$$

$$V = R \cdot I$$

$$R_1 \cdot I_1 = 2 \cdot R_2 \cdot I_2$$

$$I_1 = I_2$$

$$\Rightarrow R_1 = 2 R_2$$

Substitution

$$\frac{P_1}{A} (l_1 + 2l_2) = 2 R_2$$

$$l_1 = \frac{2 R_2 \cdot A - P_1 l_2}{P_1}$$